

Final Project: Pipeling CPU Design

110 學年度第 2 學期

組別：第 34 組

班級：資訊二乙

組員 1：10927207 蒲品憶

組員 2：10927234 吳凱鈺

組員 3：10927256 姜美羚

一、設計重點說明

利用 Single Cycle 的架構，將其切分成 5 個階段，此時每個階段將可以分別執行該階段之功能，不會互相干擾，藉由此技巧，達成 Pipelining CPU 的設計目的。

add、sub、or、and、sll、slt、divu 等 7 道指令皆依照上次的 midterm Project，但是 divu 有改，因為這次除法指令只會進來一次，使用另外寫的 count 來計算，從零開始，每做一回合就加一，直到加到 32。到達第 32 次之前都要做除法並且每次都要記錄過程中的除數、商數和餘數，直到做到第 32 次輸出計算結果，放至 HiLo 暫存器。IF/ID、ID/EX、EX/MEM 以及 MEM/WB 都是我們自己寫的，裡面會暫存 control Unit 解碼後的控制訊號，以及保留一些上一層的計算結果。這樣，當有新的指令進入時，前一指令的相關訊息才會被保留且得以傳遞到下一個階段。register file 跟 memory 是參考 CH4-2 的程式碼沒有變。由於 ori 指令需要做無號數擴充，所以我們多加了一個 Mux2，用來選擇是要有號數擴充後的值或是無號數擴充後的值，然後將選擇結果存在 ID/EX 的 register 中，因為要判斷訊號所以我們也多加了一個 ExtendSel 在 control Unit，用來控制是要選擇無號數擴充值或是有號數擴充值。

另外，跟課本上的 datapath 有些許不同的是，我們的 Zero 並不是從 ALU 輸出，而是另外寫一個 module 判斷是否要做跳躍指令(branch)，並將結果存到 EX/MEM。進入下一層後，才再跟控制訊號 Branch 做 AND，告訴 PCSrc 是否要 branch。

我們將 jump Mux 放在第一層，由於我們要到第二層才會解譯指令，control unit 才會給出此指令是否為 jump 的控制訊號，送回第一層的 jump Mux，等下一次的 clk 敲起來時，才會 JUMP。

二、結果

Icarus Verilog 驗證結果

```
0, reading data: Mem[      x] =>      x
0, reading data: Mem[      0] => 2385444864
0, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
0, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
0, PC:      0
0, NOP

1, reading data: Mem[      4] => 305201159
1, reg_file[17] =>      2 (Port 1)
1, reg_file[15] =>     21 (Port 2)
1, PC:      4
1, LW

2, reading data: Mem[      8] =>      0
2, reg_file[17] =>      2 (Port 2)
2, PC:      8
2, BEQ

3, reading data: Mem[      2] =>     256
3, reg_file[ 0] =>      0 (Port 1)
3, reg_file[ 0] =>      0 (Port 2)
3, PC:     12
3, NOP

5, reg_file[15] <=     256 (Write)
4, PC:     16
4, NOP

5, reading data: Mem[     36] => 38834210
5, PC:     36
5, NOP

6, reading data: Mem[     40] =>   606336
6, reg_file[18] =>      3 (Port 1)
6, reg_file[16] =>      1 (Port 2)
6, PC:     40
6, wd:      0
6, SUB
```

IF ID EX MEM WB

NOP

LW NOP

BEQ LW NOP [因為 BEQ 會造成 DataHazards]

NOP **NOP** **NOP** BEQ LW [所以需要三個 NOP 進來]

SUB NOP NOP NOP BEQ [BEQ 跳到 SUB]

```
7, reading data: Mem[ 44] => 134217755
7, reg_file[0] => 0 (Port 1)
7, reg_file[9] => 9 (Port 2)
7, PC: 44
7, wd: 0
7, SLL

8, reading data: Mem[ 48] => 0
8, reg_file[0] => 0 (Port 2)
8, PC: 48
8, J

9, reading data: Mem[ 108] => 38834213
9, PC: 108
9, NOP

10, reg_file[18] <= 2 (Write)
10, reading data: Mem[ 112] => 0
10, reg_file[18] => 2 (Port 1)
10, reg_file[16] => 1 (Port 2)
11, reg_file[8] <= 36 (Write)
10, PC: 112
10, wd: 36
10, OR

11, reg_file[0] => 0 (Port 1)
11, reg_file[0] => 0 (Port 2)
11, PC: 116
11, NOP

12, reading data: Mem[ 120] => 2385313792
12, PC: 120
12, NOP
```

IF	ID	EX	MEM	WB	
SLL	SUB	NOP	NOP	NOP	
J	SLL	SUB	NOP	NOP	[因為 J 會造成 DataHazards]
NOP	J	SLL	SUB	NOP	[所以需要一個 NOP 進來]
OR	NOP	J	SLL	SUB	[因為 OR 會造成 DataHazards]
NOP	NOP	OR	NOP	J	[所以需要兩個 NOP 進來]

```

13, reading data: Mem[ 124] => 911212548
13, reg_file[17] => 2 (Port 1)
13, reg_file[13] => 19 (Port 2)
13, PC: 124
13, LW

14, reg_file[18] <= 3 (Write)
14, reading data: Mem[ 128] => 0
14, reg_file[18] => 3 (Port 1)
14, reg_file[16] => 1 (Port 2)
14, PC: 128
14, ORI

15, reading data: Mem[ 2] => 256
15, reg_file[ 0] => 0 (Port 1)
15, reg_file[ 0] => 0 (Port 2)
15, PC: 132
15, NOP

16, reg_file[13] <= 256 (Write)
16, PC: 136
16, NOP

17, reading data: Mem[ 140] => 2886860824
17, PC: 140
17, NOP

18, reg_file[16] <= 7 (Write)
18, reading data: Mem[ 144] => 31653915
18, reg_file[18] => 3 (Port 2)
18, PC: 144
18, SW

19, reading data: Mem[ 148] => 0
19, reg_file[15] => 256 (Port 1)
19, reg_file[ 3] => 3 (Port 2)
19, PC: 148
19, wd: 0
19, DIVU

```

LW	NOP	NOP	OR	NOP	
ORI	LW	NOP	NOP	OR	[因為 ORI 會造成 DataHazards]
NOP	NOP	NOP	ORI	LW	[所以需要三個 NOP 進來]
SW	NOP	NOP	NOP	ORI	
DIVU	SW	NOP	NOP	NOP	

20, reg_file[0] =>	0 (Port 1)	32, PC:	200
20, reg_file[0] =>	0 (Port 2)	32, NOP	
21, writing data: Mem[24] <=	33, PC:	204
20, PC:	152	33, NOP	
20, NOP			
21, PC:	156	34, PC:	208
21, NOP		34, NOP	
22, PC: 年級下學期	160	35, PC:	212
22, NOP		35, NOP	
23, PC:	164	36, PC:	216
23, NOP		36, NOP	
24, PC:	168	37, PC:	220
24, NOP		37, NOP	
25, PC: modelsim...	172	38, PC:	224
25, NOP		38, NOP	
26, PC:	176	39, PC:	228
26, NOP		39, NOP	
27, PC:	180	40, PC:	232
27, NOP		40, NOP	
28, PC: 英文.docx	184	41, PC:	236
28, NOP		41, NOP	
29, PC:	188	42, PC:	240
29, NOP		42, NOP	
30, PC:	192	43, PC:	244
30, NOP		43, NOP	
31, PC:	196	44, PC:	248
31, NOP		44, NOP	
31, NOP		45, PC:	252
31, NOP		45, NOP	
46, PC:	256		
46, NOP			
47, PC:	260		
47, NOP			
48, PC: 年級下學期	264		
48, NOP			
49, PC:	268		
49, NOP			
50, PC:	272		
50, NOP			
51, PC: modelsim...	276		
51, NOP			
52, PC:	280		
52, NOP			
53, reading data: Mem[284] =>	34832	
53, PC:	284		
53, NOP			

SLL:

- 7: 從 instruction memory 取值
- 8: 解譯指令碼
- 9: 執行
- 10: X
- 11: 將值存回 register

J:

- 8: 從 instruction memory 取值
- 9: 解譯指令碼，執行無條件跳躍
- 10: X
- 11: X
- 12: X

OR:

- 10: 從 instruction memory 取值
- 11: 解譯指令碼
- 12: 執行
- 13: X
- 14: 將值存回 register

LW:

- 13: 從 instruction memory 取值
- 14: 解譯指令碼
- 15: 執行
- 16: 進 data memory 取值
- 17: 將值存回 register

ORI:

- 14: 從 instruction memory 取值
- 15: 解譯指令碼
- 16: 執行
- 17: X
- 18: 將值存回 register

SW:

- 18: 從 instruction memory 取值
- 19: 解譯指令碼
- 20: 執行
- 21: 進 data memory 取值，將值存入 data memory
- 22: X

DIVU:


19: 從 instruction memory 取值

20: 解譯指令碼


經過。。。32 次之後，進行 MFHI、MFLO 指令

兩到指令在各自經過 4 次後，得到結果 商為 85 餘為 1


waveform 結果

 


pc: 0 4 8 12

 


pc: 16 36 40 44

 


pc: 48 108 112 116

 


pc: 120 124 128 132

 


pc: 136 140 144 148

 


pc: 152 156 160 164

 


pc: 168 172 176 180

 


pc: 184 188 192 196

 


pc: 200 204 208 212

 


pc: 216 220 224 228

 


pc: 232 236 240 244

 


pc: 248 252 256 260

 


pc: 264 268 272 276

 


pc: 280 284 288 292

 


pc: 296 x

 

pc: X

 

三、流程图

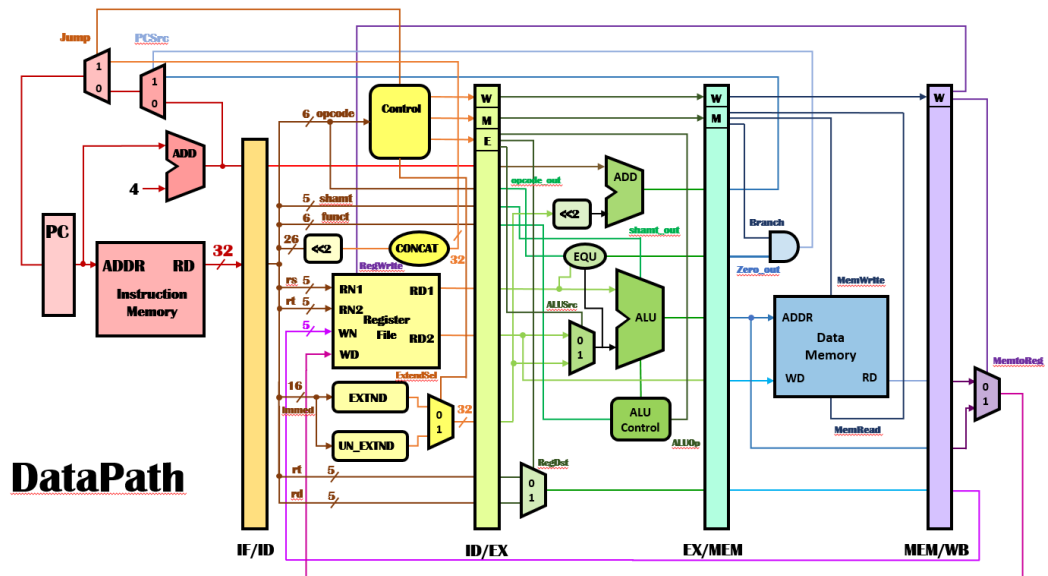

四、心得感想

這次的作業有點困難，在接線及 debug 花了很多的時間，很難想像他到底是怎麼接的，就算有課本的 datapath 的圖可以參考，接線的過程還是非常坎坷。由於這是 pipeline 的 CPU，每一道指令，在每一個階段中都只會執行一小部分，所以在 debug 看哪裡線沒有接好或是有沒有送對訊號時，我們只能依靠 waveform，一個一個的去推敲和檢查，他每個階段是不是都是對的。

pipeline 的 CPU，在聽老師上課的時候，感覺好像沒有什麼，好像只要把訊號送過去，把線和元件照著 datapath 的圖接一接，這樣就好了。結果沒想到，實際執行時，遇到了很多困難，要考慮的東西很多，像是 CLK 以及如何保留上一層的訊號.....，還有使用 nop 來處理 DataHazards 問題。寫的過程中，其實也沒有很了解自己在寫什麼，但等到完成的那一刻，重新檢視一次 code，才完全清楚整個架構，以及明白 pipeline CPU 的執行過程。

儘管過程中，困難重重，但有耐心的一一克服後，完成了 final project，除了覺得開心，也在過程學到了很多東西。

五、分工方式

監督(複審): 姜美羚

Word 檔 : 蒲品憶

ppt 架構圖: 吳凱鈺

程式設計: 姜美羚、吳凱鈺、蒲品憶